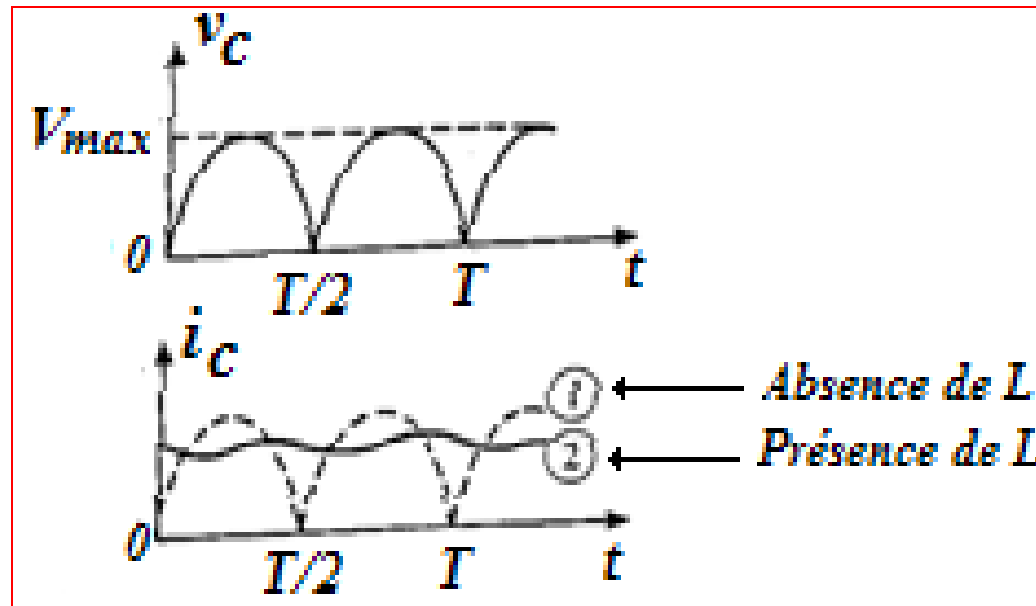


Cas d'une charge inductive :

Pour une charge inductive, la seule forme d'onde qui change c'est celle des courants qui devient plus lissée à cause de l'inductance qui agit comme un filtre (figure).



Formes d'ondes du redresseur P2 sur charge RL.